


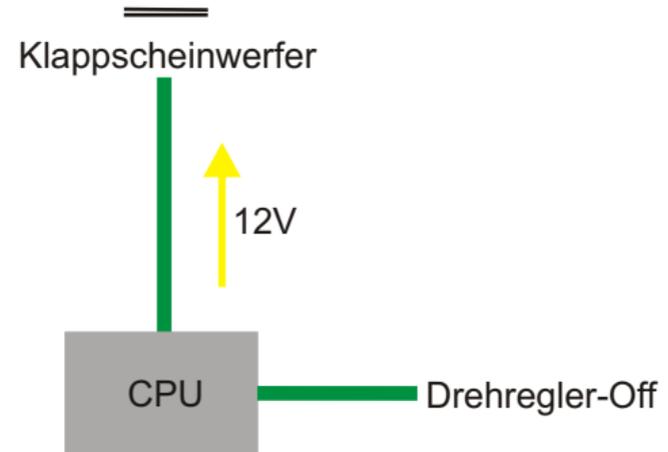
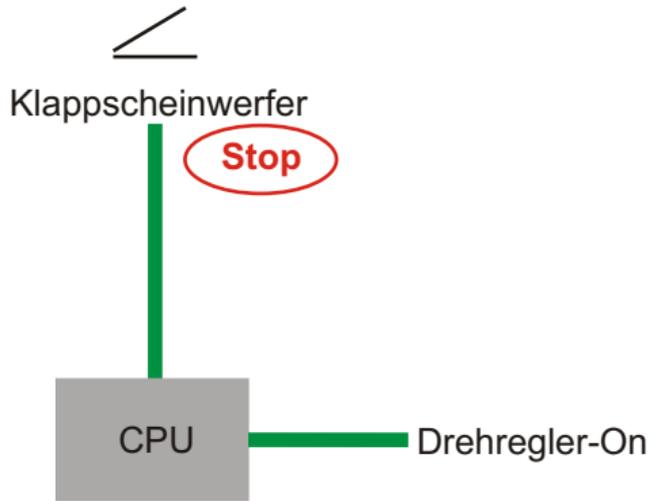


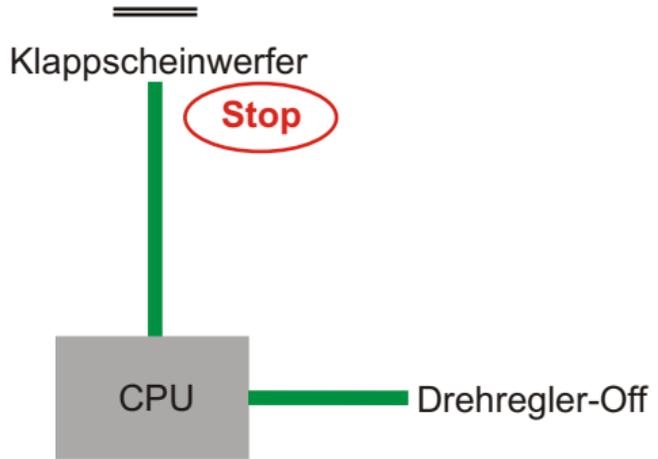Schalter auf On....Dauerstrom zum Klappie,
bis der Endabschalter dort drinnen abschaltet.



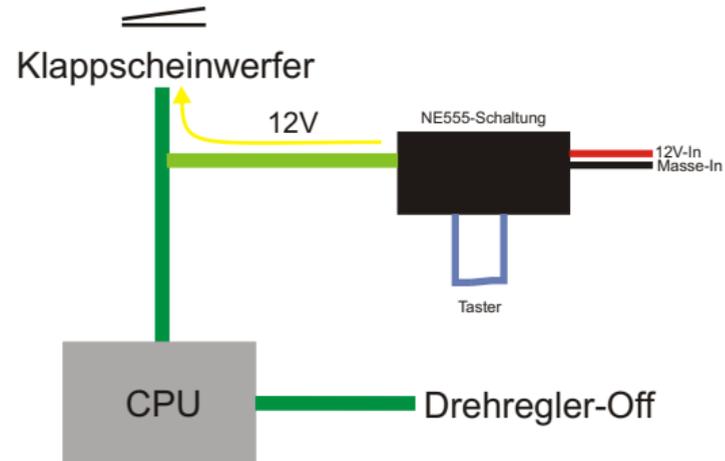Schalter auf Off ...Dauerstrom zum Stellmotor bis Klappie unten...dort wieder ein Endabschalter.



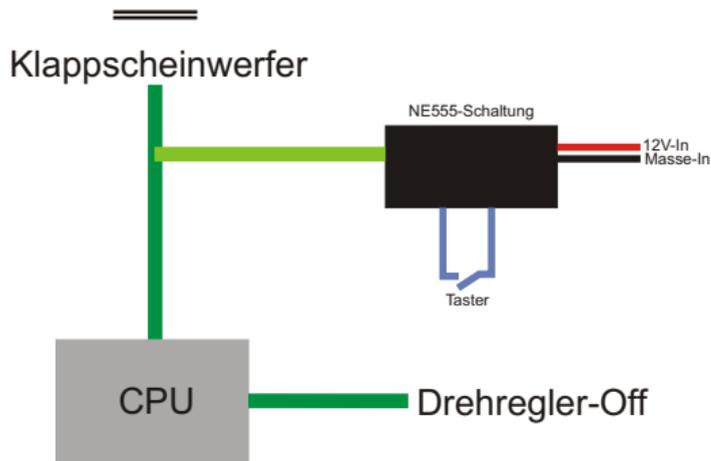

Taster geschlossen
12V für voreingestellte Dauer

